

Chapitre 3 / Exemples de circuits combinatoires

Plan :

1. Introduction

1.1. Définition

1.2. Analyse d'un circuit combinatoire

1.3. Synthèse d'un circuit combinatoire

2. Exemples de circuits combinatoires

2.1. Circuits de transcodage

a. les codeurs

b. les décodeurs

c. les transcodeurs

2.2. Circuits d'aiguillage

a. les multiplexeurs

b. les démultiplexeurs


2.3. Compareurs

2.4. Additionneurs/Soustracteurs

1. Introduction

 1.1 Définition

- Un système est dit combinatoire, lorsque les variables de sortie dépendent uniquement des variables d'entrée : $S = F(E)$



- A chaque configuration des entrées correspond une configuration unique des sorties


1.2 Analyse d'un circuit Combinatoire

Consiste à trouver sa fonction logique

Méthodologie :

- Donner l'expression des sorties en fonction de ses entrées
- En déduire au final la (ou les) fonction(s) logique(s) du circuit

Exemple

 

$$\begin{aligned} F &= \overline{(X_0 \cdot Y_0 + X_0 \cdot \overline{Y_0})} \cdot (\overline{X_1} \oplus Y_1) \\ &= \overline{(Y_0 \oplus X_0)} \cdot (\overline{X_1} \oplus Y_1) \\ &= (Y_0 \odot X_0) \cdot (Y_1 \odot X_1) \end{aligned}$$

$$F = 1 \text{ si } X_0 = Y_0 \text{ et } X_1 = Y_1$$

Le circuit est donc un comparateur indiquant l'égalité de deux nombres

($X = X_1 X_0$ et $Y = Y_1 Y_0$).

1.3 Synthèse d'un circuit combinatoire

La synthèse d'un circuit logique combinatoire consiste à proposer un logigramme répondant à un cahier de charge (ou à une table de Vérité), les étapes de conception sont les suivantes:

- Identifier les entrées et les sorties (IN / OUT) du circuit.
- Construire la table (les tables) de vérité.
- Identifier chaque fonction à partir de la table de vérité.
- Simplifier chaque fonction.
- Dessiner le schéma du circuit.

2 Exemples de circuits combinatoires

2.1 Les circuits de transcodage


Un circuit de transcodage est un circuit qui transforme une information présente en entrée sous une forme donnée : **code1**, en une information équivalente en sortie mais sous une autre forme : **code 2**

Les transcodeurs sont de 3 types :

- les codeurs (encodeurs)
- les décodeurs
- les transcodeurs

 a. Codeurs (Encodeur)

Un codeur est un circuit à N entrées et n sorties qui code en binaire le rang de la seule entrée activée.




Exemple : Encodeur sur 3 bits $\rightarrow 2^3 = 8$ entrées et 3 sorties

	E_0	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	S_2	S_1	S_0
0	1								0	0	0
1		1							0	0	1
2			1						0	1	0
3				1					0	1	1
4					1				1	0	0
5						1			1	0	1
6							1		1	1	0
7								1	1	1	1

$$S_2 = E_4 + E_5 + E_6 + E_7$$

$$S_1 = E_2 + E_3 + E_6 + E_7$$

$$S_0 = E_1 + E_3 + E_5 + E_7$$

 


Application pratique : codeurs de clavier numérique

 
b. Décodeur

Joue le rôle inverse d'un codeur, il est constitué de :


- n entrées de données : Code sur n bits
- 2^n sorties (lignes)
- A chaque code en entrée, une ligne de sortie est sélectionnée



Exemple Décodeur 4 voies (2 vers 4)

 
 
$$L_0 = \bar{E}_1 \cdot \bar{E}_0 \cdot V \quad L_1 = \bar{E}_1 \cdot E_0 \cdot V \quad L_2 = E_1 \cdot \bar{E}_0 \cdot V \quad L_3 = E_1 \cdot E_0 \cdot V$$




Application pratique :

- Adressage d'une mémoire
- Génération de fonctions

 Exemple génération de la fonction Majorité à l'aide d'un décodeur 3 vers 8

$$M = CBA\bar{A} + C\bar{B}A + \bar{C}BA + CBA$$




c. transcodeurs

C'est un circuit combinatoire qui permet de transformer un **code X** (sur n bits) en entrée, en un **code Y** (sur m bits) en sortie

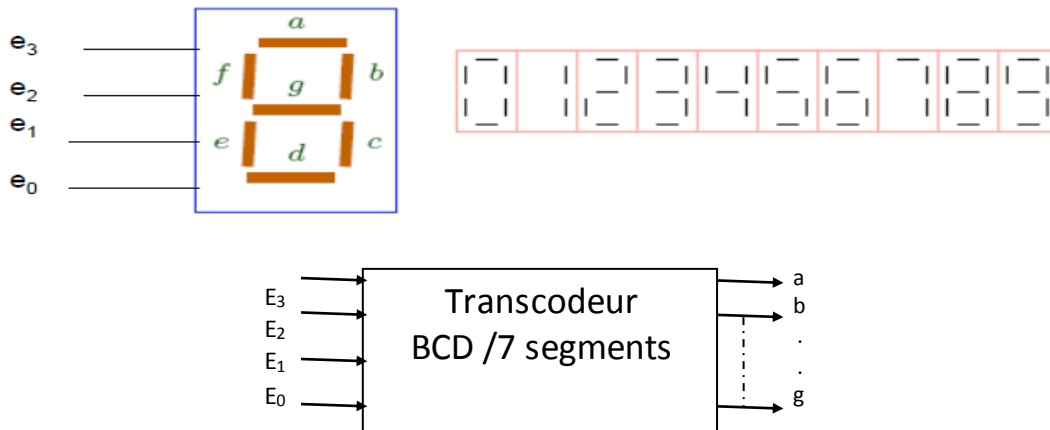Exemple : Transcodeur BCD / afficheur 7 segments

On veut afficher les 10 chiffres décimaux à l'aide de 7 segments, notés de a à g, qui peuvent être à 0 (éteint) ou 1 (allumé). Le codage des 10 chiffres décimaux nécessite 4 bits, que l'on peut noter **E₃ à E₀**.



- Table de vérité du transcodeur **BCD / 7 segments**.


	E_3	E_3	E_3	E_3		a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1		0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0		1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1		1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0		0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1		1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0		1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1		1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1		1	1	1	0	0	1	1
	1	0	1	0		X	X	X	X	X	X	X
	1	0	1	1		X	X	X	X	X	X	X
	1	1	0	0		X	X	X	X	X	X	X
	1	1	0	1		X	X	X	X	X	X	X
	1	1	1	0		X	X	X	X	X	X	X
	1	1	1	1		X	X	X	X	X	X	X

- Expression simplifiée de la sortie ***a***

E_3E_2	00	01	11	10
E_1E_0				
00	1	0	X	1
01	0	1	X	1
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

$$a = E_3 + E_1 + E_2 E_0 + \overline{E_2} \cdot \overline{E_0}$$

 - Proposition d'un logigramme pour la sortie ***a***






On peut procéder de la même manière pour les autres sorties

2.2 Circuits d'aiguillage

a. Le multiplexeur (sélecteur de données).


Le multiplexeur est un circuit combinatoire Sélecteur qui possède 2^n entrées d'information, n entrées de commande (Adresse), et une seule sortie. Son rôle consiste à sélectionner, à l'aide de signaux de commande, une des entrées et à l'envoyer à la sortie

Exemple : $N=2$

   

A_1	A_0	S	A_1A_0
0	0	E_0	
0	1	E_1	
1	0	E_2	
1	1	E_3	
 
$$S = E_0 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + E_1 \bar{A}_1 A_0 + E_2 A_1 \bar{A}_0 + E_3 A_1 A_0$$



Les multiplexeurs ont de nombreuses applications. Ils peuvent par exemple être utilisés comme :


- sélecteur de données.
- convertisseur parallèle-série. Le multiplexeur reçoit en parallèle des données qu'il peut transmettre l'une après l'autre sur sa sortie.
- générateur de fonctions logiques.

En fait un multiplexeur à n entrées d'adresses (et donc 2^n entrées de données) peut réaliser toutes les fonctions logiques combinatoires de $n + 1$ variables.

 Exemple : réalisation de la fonction $F = x \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + y \cdot z$ avec un multiplexeur à 2 entrées d'adresse.

On connecte **2** des variables aux entrées d'adresse ou de commande. Par exemple z à A_1 et y à A_0 . On doit ensuite connecter convenablement les 4 entrées de données de façon à reproduire les différents termes de la fonction F .

- Pour le terme $x \cdot y \cdot \bar{z}$ on doit relier l'entrée E_1 dont l'adresse est **01** ($z = 0, y = 1$) à x .
- Pour le terme $\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z$ on doit relier l'entrée E_2 dont l'adresse est **10** ($z = 1, y = 0$) à \bar{x} .
- Pour le terme $z \cdot y$ on relie l'entrée E_3 dont l'adresse est **11** ($z = 1, y = 1$) au niveau logique **1**.
- Toutes les autres entrées sont connectées au niveau logique **0** (la masse) puisque $F = 0$ pour les valeurs de y et z correspondantes.





b. démultiplexeur.

Un démultiplexeur joue le rôle inverse du multiplexeur. Il permet de faire passer une entrée de donnée, dans l'une des sorties selon les valeurs des entrées de commandes.

Il possède :

  - une entrée unique d'information (donnée)
- n entrées de commandes (adresses).
- m sorties ($m \leq 2^n$).




A_1	A_0	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	E
0	1	0	0	E	0
1	0	0	E	0	0
1	1	E	0	0	0

$$S_0 = E \cdot \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$S_1 = E \cdot \bar{A}_1 \cdot A_0$$

$$S_2 = E \cdot A_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$S_3 = E \cdot A_1 \cdot A_0$$

 

Application pratique : Transformation série parallèle.

Remarque

La plupart des multiplexeurs/démultiplexeurs sont munis d'une entrée supplémentaire : entrée de validation permettant d'activer ou non le circuit. Lors de la désactivation, les sorties peuvent être placées soit à l'état inactif ("0") soit dans un état dit "haute impédance".

2.3 Comparateur

(Voir TD)

2.4 Additionneur

Pour réaliser des additions binaire de 2 nombres **A** et **B** de n bits on décompose un circuit en deux parties

- Un circuit correspondant à l'addition des bits de poids faible **a_0 et b_0** (il n'y a pas de retenue propagée à prendre en compte) → **demi additionneur (Half Adder)**
- Un circuit correspondant à l'addition des bits de poids supérieur **a_i et b_i** (prendre en compte la retenue r_{i-1} propagée depuis le rang $i-1$ inférieur) → **additionneur complet (Full Adder)**

a. Demi-additionneur

a_0	b_0	Som	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$\text{Som} = a_0 \oplus b_0 \quad R = a_0 b_0$$

Le circuit logique associé est donc constitué de deux portes, un OU exclusif pour le résultat et un ET pour la retenue:

b. additionneur complet

Afin de permettre une liaison de plusieurs additionneurs en série, un additionneur doit avoir une retenue en entrée R_e en plus de la retenue en sortie R_s :

A	B	R_e	S	R_s
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

c. Additionneur complet n bits

- L'additionneur n bits est obtenu en chaînant entre eux un demi-additionneur et $n-1$ additionneurs 1 bit complets
- Le chaînage s'effectue par le biais des retenues propagées

